

ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑΣ:.....

1. Καταγράψτε τους λόγους για τους οποίους μια λάμπα δεν ανάβει ακόμη κι αν έχει συνδεθεί σωστά στην μπαταρία.....

.....
.....
.....
.....

2. Δώστε παραδείγματα αντικειμένων που λειτουργούν με μπαταρία.

.....
.....
.....

3. Συμπληρώστε:

• Η συναρμολόγηση που αποτελείται από τη μπαταρία, τα καλώδια και τη λάμπα.....

• Ένας λαμπτήρας φωτίζει αν ένας από..... συνδέεται στο ντουί λάμπας..... της μπαταρίας, και ο άλλος συνδέεται του λαμπτήρα και τον άλλο πόλο της μπαταρίας
.....